TIMING DIAGRAM

A

B

C

$\overline{B}$

$\overline{A \cdot B}$

$\overline{\overline{B \cdot C}}$

Z

0nS   20 nS 40 nS 60 nS 80 nS   100nS   120 nS 140 nS   TIME